# Misura della caratteristica di uscita di un transistor BJT P-N-P in configurazione a emettitore comune


Giada Martini Lorenzo Calandra Buonaura

Turno 3 - 17 Novembre 2022

#### 1 Scopo della prova

Lo scopo della prova è lo studio della caratteristica di uscita dal transistor BJT in configurazione a emettitore comune per valori fissati di corrente di base  $I_B = -200\mu A$  e  $I_B = -100\mu A$ .

#### 2 Schema del circuito

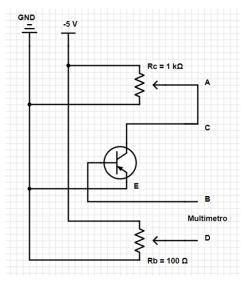

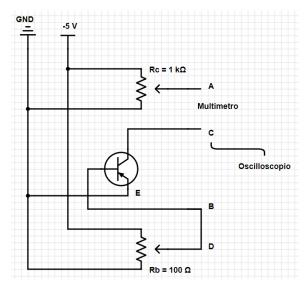


Figura 1: Circuito utilizzato per settare la corrente di base  $I_B$  del transistor.

Figura 2: Circuito utilizzato per la misura della caratteristica del transistor.

In Fig.1 si può vedere il circuito utilizzato per settare la corrente di base del transistor, prima a  $I_B = -200\mu A$  e poi  $I_B = -100\mu A$ ; in questo modo è stato possibile infatti impostare la corrente precisa, cortocircuitando i punti A e C del circuito e utilizzando il multimetro digitale collegato fra i punti B e D. In Fig. 2, invece, si può vedere il circuito effettivamente utilizzato per raccogliere i dati durante l'esperienza; è stato cortocircuitato il collegamento fra B e D in modo da non modificare più la corrente di base e si è invece posizionato il multimetro fra A e C per misurare la corrente in uscita dal transistor. Inoltre al punto C è stato collegato anche l'oscilloscopio per le misure di tensione (ovviamente l'altro capo dell'oscilloscopio è collegato al GND).

#### 3 Strumenti e materiali utilizzati

Per l'esperienza sono stati utilizzati i seguenti strumenti e materiali:

- Alimentatore di bassa tensione, per fornire il valore del ground di riferimento e la differenza di potenziale di -5V.
- Multimetro digitale, per misurare i valori della corrente.
- Oscilloscopio, per misurare i valori di tensione.
- Potenziometro da 100 k $\Omega$  sulla base, fissato con una resistenza  $R_B=50k\Omega$  e un potenziometro da  $R_C=1k\Omega$  sulla corrente.
- Transistor BJT: 2N3906(BU) Silicio P-N-P in configurazione emettitore comune.

#### 4 Analisi dati

#### 4.1 Caratteristica I-V del transistor BJT

$V_{oscill.}(V)$	$\sigma_{oscill.}(V)$	$I_{mult.}(mA)$	$\sigma_{mult.}(mA)$	V/Div	Range(mA)
4.00	0.52	36.42	0.57	1	32.00
3.80	0.15	36.50	0.57	1	32.00
3.60	0.15	36.60	0.57	1	32.00
3.40	0.14	36.37	0.57	1	32.00
3.20	0.14	36.24	0.56	1	32.00
3.00	0.13	36.07	0.56	1	32.00
2.80	0.13	35.79	0.56	1	32.00
2.60	0.09	35.58	0.55	0.5	32.00
2.40	0.09	35.29	0.55	0.5	32.00
2.20	0.08	34.91	0.54	0.5	32.00
2.00	0.08	34.50	0.54	0.5	32.00
1.80	0.07	34.12	0.53	0.5	32.00
1.60	0.07	33.61	0.52	0.5	32.00
1.40	0.07	32.92	0.51	0.5	32.00
1.20	0.06	32.34	0.51	0.5	32.00
1.00	0.06	31.60	0.49	0.5	32.00
0.96	0.04	31.45	0.49	0.2	32.00
0.88	0.03	31.10	0.49	0.2	32.00
0.80	0.03	30.72	0.48	0.2	32.00
0.68	0.03	29.95	0.47	0.2	32.00
0.60	0.03	29.07	0.46	0.2	32.00
0.48	0.02	27.29	0.43	0.2	32.00
0.40	0.02	25.62	0.40	0.2	32.00
0.32	0.01	24.62	0.39	0.1	32.00
0.30	0.01	23.42	0.37	0.1	32.00
0.24	0.01	20.48	0.33	0.1	32.00
0.20	0.01	17.27	0.28	0.1	32.00
0.15	0.01	12.24	0.20	0.05	32.00
0.12	0.01	7.65	0.13	0.05	32.00
0.10	0.01	4.87	0.09	0.05	32.00

(Continua alla pagina successiva)

\	1 0 1	,			
0.05	0.01	0.74	0.03	0.05	32.00

Tabella 1: Valori di tensione e corrente misurati per corrente  $I_B=-0.2mA.$ 

$V_{oscill.}(V)$	$\sigma_{oscill.}(V)$	$I_{mult.}(mA)$	$\sigma_{mult.}(mA)$	V/Div	Range(mA)
4.00	0.52	19.62	0.31	1.00	32.00
3.80	0.15	19.64	0.31	1.00	32.00
3.60	0.15	19.63	0.31	1.00	32.00
3.40	0.14	19.55	0.31	1.00	32.00
3.20	0.14	19.51	0.31	1.00	32.00
3.00	0.13	19.46	0.31	1.00	32.00
2.80	0.13	19.28	0.31	1.00	32.00
2.60	0.09	19.25	0.31	0.50	32.00
2.40	0.09	19.13	0.31	0.50	32.00
2.20	0.08	19.07	0.31	0.50	32.00
2.00	0.08	18.86	0.30	0.50	32.00
1.80	0.07	18.65	0.30	0.50	32.00
1.60	0.07	18.45	0.30	0.50	32.00
1.40	0.07	18.26	0.29	0.50	32.00
1.20	0.06	18.05	0.29	0.50	32.00
1.00	0.06	17.80	0.29	0.50	32.00
0.96	0.04	17.68	0.29	0.20	32.00
0.88	0.03	17.54	0.28	0.20	32.00
0.80	0.03	17.42	0.28	0.20	32.00
0.68	0.03	17.22	0.28	0.20	32.00
0.60	0.03	17.07	0.28	0.20	32.00
0.48	0.02	16.72	0.27	0.20	32.00
0.40	0.02	16.29	0.26	0.20	32.00
0.32	0.01	15.59	0.25	0.10	32.00
0.30	0.01	15.24	0.25	0.10	32.00
0.24	0.01	13.83	0.23	0.10	32.00
0.20	0.01	11.78	0.20	0.10	32.00
0.15	0.01	8.32	0.14	0.05	32.00
0.12	0.01	4.94	0.09	0.05	32.00
0.10	0.01	3.01	0.07	0.05	32.00
0.05	0.01	0.44	0.03	0.05	32.00

Tabella 2: Valori di tensione e corrente misurati per corrente  $I_B=-0.1mA.$ 

### 5 Risultati finali e conclusioni

## 6 Appendice